
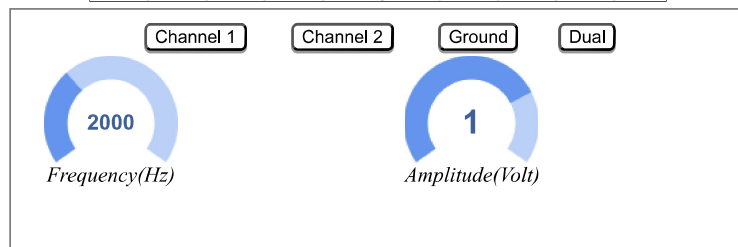


Differentiator using Opamp


INSTRUCTION

OSCILLOSCOPE

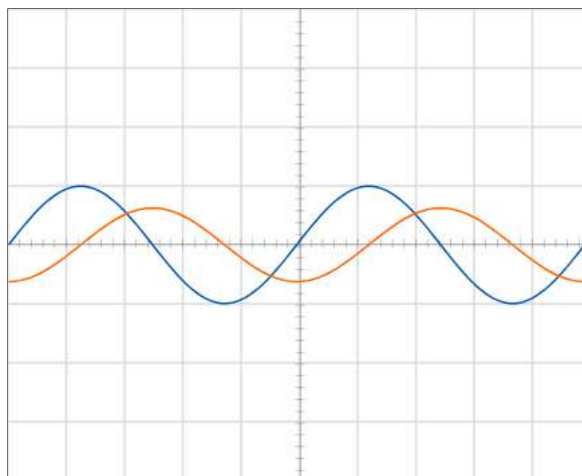

Virtual Oscilloscope Tutorial : [Virtual Oscilloscope Tutorial](#)

CIRCUIT

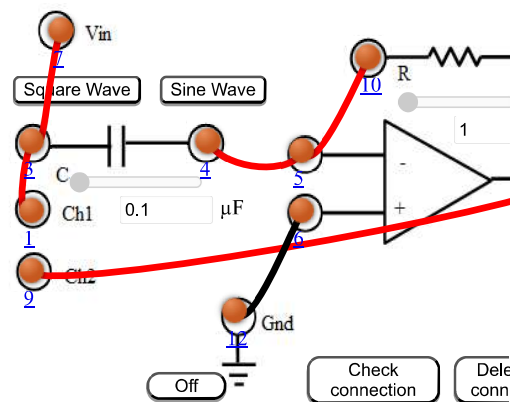

CONTROLS

